## Universidade Federal de Santa Catarina Departamento de Engenharia Elétrica

## Laboratório de Aplicações Científicas


02

Disciplina: Computação Científica I – EEL 7021


Turmas: 2202(A,B)

Professor: Samir Ahmad Mussa.

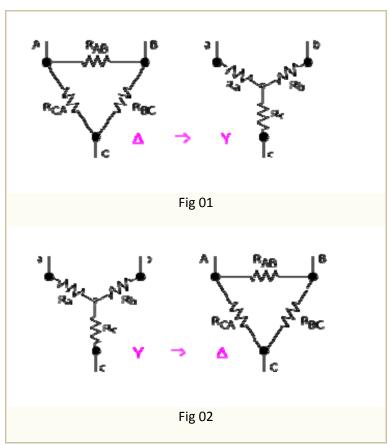1. Ao lado esquerdo da Figura 01 e 02, três resistores estão ligados em  $\Delta$  (ou triângulo) e estrela (ou Y) respectivamente. Implementar um algoritmo que efetue a conversão desejada pelo usuário, ou seja, -  $\Delta$ -Y ou Y-  $\Delta$ 



Exemplo de aplicação para teste.

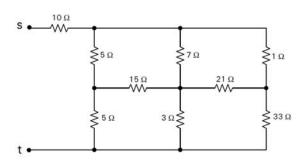

Determinar a resistência equivalente nos pontos S e T usando o programa.

2. Deseja-se controlar o gasto mensal de energia elétrica em uma residência. Para isso, crie um programa que receba a descrição dos equipamentos, quantidade, sua potência média, número de horas por dia e número de dias por mês de funcionamento. O programa deve poder armazenar informações de até 30 equipamentos diferentes. Ao final da entrada dos dados, deve ser exibida na tela a relação de todos os equipamentos em ordem decrescente de consumo, assim como o valor total estimado para o mês. Considere o custo do kWh igual a R\$ 0,35. Utilize funções. Use como base a estrutura abaixo:

3.